ZHEJIANG UNIVERSITY

浙江大学
1897
ZHEJIANG UNIVERSITY

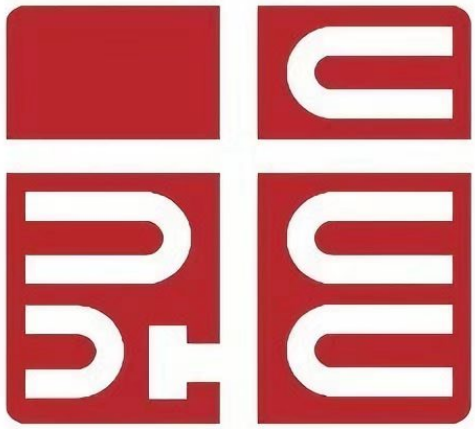

浙江大學

竺可楨學院

CHU KOCHEN HONORS COLLEGE
ZHEJIANG UNIVERSITY

本科实验报告

课程名称：数字逻辑设计

姓名：邓欢桐

学院：计算机科学与技术学院

系：混合班

专业：计算机科学与技术

学号：3250102223

指导教师：董亚波

2026年 5 月 25 日

浙江大学实验报告

课程名称：数字逻辑设计 实验类型：综合

实验项目名称：寄存器及寄存器传输设计

学生姓名：邓欢桐 专业：混合班 学号：3250102223

同组学生姓名：杨海涛 指导老师：董亚波

实验地点：东4-509 实验日期：2026年5月25日

一、实验目的和要求

（一）实验目的

1. 理解**寄存器**的基本结构、存储原理与工作机制，掌握边沿触发器构成寄存器的两种控制方式：门控时钟方式、Load 反馈控制方式。
2. 掌握**寄存器传输电路**的基本工作原理，熟悉寄存器组、操作单元、控制单元三大核心组成。
3. 掌握寄存器传输电路的设计方法，学会基于多路选择器总线搭建寄存器传输架构。

4. 实现 ALU 算术逻辑单元与寄存器传输电路的综合应用，能够完成数据存储、计数、移位、运算、寄存器间数据互传等功能。

（二）实验要求

1. 熟练使用 Xilinx Vivado、Digital 软件及 SWORD 开发板完成工程搭建、代码编写、仿真与板级验证。
2. 完成三大实验任务：寄存器传输原理计数器设计、多路选择器总线寄存器传输设计、基于 ALU 的寄存器传输应用设计。
3. 完成各模块功能仿真，观察波形验证寄存器清零、自增自减、寄存器间数据传输、ALU 运算赋值等逻辑正确性。
4. 下载程序至开发板，通过按键、拨码开关控制，观察数码管显示结果，完成硬件功能验收。
5. 掌握按键消抖、时钟分频、Load 信号产生、多路选择器总线、ALU 运算与寄存器联动的设计与调试方法。

二、实验内容和原理

（一）内容

> *本次实验共包含三项递进式设计任务，基于 Verilog 硬件描述语言，在 Vivado 中完成设计、仿真，最终下载到 SWORD 开发板硬件验证。*

任务 1：基于寄存器传输原理设计 4 位计数器

1. 搭建工程，调用寄存器模块、按键消抖模块、时钟分频模块、4 位加减法器模块、Load 信号产生模块、数码管显示模块。
2. 编写顶层代码，实现功能：BTN [3] 按键触发计数；SW [0] 控制向上 / 向下计数；SW [15] 控制寄存器强制清零。
3. 4 位数码管依次显示：寄存器 A 值、自增 / 自减后 A1 值、寄存器输入 A_IN 值、固定 0。
4. 功能仿真：屏蔽按键消抖，模拟拨码开关与按键动作，仿真验证清零、连续自增、连续自减逻辑。
5. 板级下载验证：测试寄存器清零、单次计数、连续自增自减功能，观察数码管显示是否与逻辑一致。

任务 2：基于多路选择器总线的寄存器传输设计

1. 基于 4 选 1 多路选择器搭建共享总线架构，配置 A、B、C 三个 4 位寄存器。
2. 实现功能：BTN 按键分别更新 A、B、C 寄存器；SW [15] 切换工作模式，可寄存器计数修改、也可寄存器间通过总线相互传值；SW [8:7] 选择传输源寄存器。
3. 数码管依次显示 A、B、C 寄存器值与总线 Bus 值。
4. 仿真验证：完成寄存器置初值、自增自减、A 传 C、B 传 A 等操作，观察波形与数码管对应数值变化。

任务 3：基于 ALU 的数据传输应用设计

1. 在任务 2 总线寄存器传输基础上，引入实验 9 的 MyALU 算术逻辑单元。
2. 实现功能：SW [15] 切换模式，可初始化 A、B 寄存器并通过 ALU 运算结果赋值给 C；也可实现 A、B、C 寄存器间总线互传。
3. 硬件验证：设置 A、B 初值，通过 ALU 减法运算给 C 赋值，再将 C 回传给 A、B 传给 C，观察数码管显示 A、B、C、Bus 数值是否符合运算与传输逻辑。

（二）原理

1. **寄存器基本原理**

寄存器由若干二进制边沿触发器组成，可存储多位二进制数据，能将数据保存多个时钟周期，支持加载、保持数据两种工作状态。

- **门控时钟寄存器**：通过 Load 信号控制时钟是否通入触发器，Load=1 允许时钟通过，可写入数据；Load=0 阻断时钟，保持原有数据。
- **Load 反馈控制寄存器**：保持时钟连续不间断，在时钟上升沿通过 Load 条件判断是否加载输入数据，稳定性更强，Verilog 中常用`always @(posedge clk)`配合 if (Load) 实现。

2. **寄存器传输基本原理**

寄存器传输是指寄存器之间数据的存储、移动与运算处理，由**寄存器组、操作单元、控制单元**三部分构成：

- 数据通路：完成数据传输、自增自减、算术逻辑运算；
- 控制单元：产生 Load 加载信号、按键时序控制信号，接收按键、拨码开关输入，输出状态控制信号；
- 基础操作包含：寄存器加载、清零、计数、自增 / 自减、寄存器间数据并行传输、ALU 加减及按位运算等。

3. **按键 Load 信号生成原理**

通过**按键消抖模块**去除机械按键抖动，检测按键上升沿，生成**单个时钟周期宽度的 Load 脉冲信号**，作为寄存器的加载使能信号，实现按一次按键完成一次数据更新。

4. **多路选择器总线寄存器传输原理**

利用多路选择器 MUX 构建共享总线，由 MUX 选择源寄存器输出到总线，再由 Load 信号控制目标寄存器从总线加载数据，可大幅降低硬件资源开销；该架构可实现多个寄存器之间的数据定向传输，但不支持多组寄存器并行传输。

5. **基于 ALU 的寄存器传输原理**

将 ALU 作为运算单元，读取 A、B 寄存器数据进行算术逻辑运算，运算结果可赋值给 C 寄存器；同时保留寄存器间总线互传功能，实现**数据存储→ALU 运算→运算结果回存→寄存器互传**的完整数据通路。

6. **计数器寄存器传输原理**

由 4 位寄存器、4 位加减法器、Load 产生模块、多路选择器组成；拨码开关控制向上 / 向下计数、全局清零，每按一次按键产生 Load 信号，寄存器完成一次自增或自减，数码管同步显示寄存器输入、输出、运算中间值。

三、实验过程和数据记录

任务1：采用寄存器传输原理设计计数器

> *MyRegister.v*

```
module MyRegister4b(
    input clk,
    input [3:0] IN,
    input Load,
    output reg [3:0] OUT
);
    initial OUT = 4'b0000;
    always @(posedge clk) begin
        if(Load)
            OUT <= IN;
    end
endmodule
```

> *clkdiv.v*

```
module clkdiv(
    input clk,
    input rst,
    output reg [31:0] clk_div
);
    initial clk_div = 0;
    always @(posedge clk or posedge rst) begin
        if(rst) clk_div <= 0;
        else clk_div <= clk_div + 1;
    end
endmodule
```

> *pbdebounce.v*

```
module pbdebounce(
    input clk,
```

```
    input btn_in,
    output reg btn_out
);
    reg [15:0] cnt;
    reg sync_0, sync_1;

    always @(posedge clk) begin
        sync_0 <= btn_in;
        sync_1 <= sync_0;
    end

    always @(posedge clk) begin
        if(sync_1 != btn_out) begin
            cnt <= 0;
        end else begin
            cnt <= cnt + 1;
            if(cnt == 16'hffff)
                btn_out <= sync_1;
        end
    end
endmodule
```

Load_Gen.v

```
module Load_Gen(
    input clk,
    input clk_1ms,
    input btn_in,
    output reg Load_out
);
    wire btn_out;
    reg old_btn;

    // 这是原版！带消抖，开发板用！
    pbdebounce p0(.clk(clk_1ms), .btn_in(btn_in), .btn_out(btn_out));

    always @(posedge clk) begin
        if(old_btn == 0 && btn_out == 1)
            Load_out <= 1;
        else
            Load_out <= 0;
        old_btn <= btn_out;
    end
endmodule
```

Mux4to1b4.v

```
/*
 * Generated by Digital. Don't modify this file!
 * Any changes will be lost if this file is regenerated.
 */

module Mux4to1b4 (
  input [3:0] I0,
  input [3:0] I1,
  input [3:0] I2,
  input [3:0] I3,
  input [1:0] S,
  output [3:0] O
);
  wire s0;
  wire s1;
  wire s2;
  wire s3;
  wire s4;
  wire s5;
  wire s6;
  wire s7;
  assign s3 = S[0];
  assign s5 = S[1];
  assign s7 = (s5 & s3);
  assign s0 = ~ s3;
  assign s1 = ~ s5;
  assign s2 = (s0 & s1);
  assign s4 = (s3 & s1);
  assign s6 = (s0 & s5);
  assign O[0] = ((s2 & I0[0]) | (s4 & I1[0]) | (s6 & I2[0]) | (s7 &
I3[0]));
  assign O[1] = ((s2 & I0[1]) | (s4 & I1[1]) | (s6 & I2[1]) | (s7 &
I3[1]));
  assign O[2] = ((s2 & I0[2]) | (s4 & I1[2]) | (s6 & I2[2]) | (s7 &
I3[2]));
  assign O[3] = ((s2 & I0[3]) | (s4 & I1[3]) | (s6 & I2[3]) | (s7 &
I3[3]));
endmodule
```

DispNum.v

```
/*
```

```
 * Generated by Digital. Don't modify this file!
 * Any changes will be lost if this file is regenerated.
 */

module Decoder2 (
    output out_0,
    output out_1,
    output out_2,
    output out_3,
    input [1:0] sel
);
    assign out_0 = (sel == 2'h0)? 1'b1 : 1'b0;
    assign out_1 = (sel == 2'h1)? 1'b1 : 1'b0;
    assign out_2 = (sel == 2'h2)? 1'b1 : 1'b0;
    assign out_3 = (sel == 2'h3)? 1'b1 : 1'b0;
endmodule


module Mux4to1 (
  input [1:0] S,
  input [3:0] I,
  output O
);
  assign O = (((~ S[0] & ~ S[1]) & I[0]) | ((S[0] & ~ S[1]) & I[1]) | ((~
S[0] & S[1]) & I[2]) | ((S[1] & S[0]) & I[3]));
endmodule

module Mux4to1b4 (
  input [3:0] I0,
  input [3:0] I1,
  input [3:0] I2,
  input [3:0] I3,
  input [1:0] S,
  output [3:0] O
);
  wire s0;
  wire s1;
  wire s2;
  wire s3;
  wire s4;
  wire s5;
  wire s6;
  wire s7;
  assign s3 = S[0];
  assign s5 = S[1];
  assign s7 = (s5 & s3);
  assign s0 = ~ s3;
```

```
  assign s1 = ~ s5;
  assign s2 = (s0 & s1);
  assign s4 = (s3 & s1);
  assign s6 = (s0 & s5);
  assign O[0] = ((s2 & I0[0]) | (s4 & I1[0]) | (s6 & I2[0]) | (s7 &
I3[0]));
  assign O[1] = ((s2 & I0[1]) | (s4 & I1[1]) | (s6 & I2[1]) | (s7 &
I3[1]));
  assign O[2] = ((s2 & I0[2]) | (s4 & I1[2]) | (s6 & I2[2]) | (s7 &
I3[2]));
  assign O[3] = ((s2 & I0[3]) | (s4 & I1[3]) | (s6 & I2[3]) | (s7 &
I3[3]));
endmodule

module MyMC14495 (
  input point,
  input LE,
  input D0,
  input D1,
  input D2,
  input D3,
  output g,
  output f,
  output e,
  output d,
  output c,
  output b,
  output a,
  output p
);
  wire s0;
  wire s1;
  wire s2;
  wire s3;
  assign p = ~ point;
  assign s0 = ~ D0;
  assign s1 = ~ D1;
  assign s2 = ~ D2;
  assign s3 = ~ D3;
  assign g = (((s0 & s1 & D2 & D3) | (D0 & D1 & D2 & s3) | (s1 & s2 & s3))
| LE);
  assign f = (((D0 & s1 & D2 & D3) | (D0 & D1 & s3) | (D1 & s2 & s3) | (D0
& s2 & s3)) | LE);
  assign e = (((D0 & s1 & s2) | (s1 & D2 & s3) | (D0 & s3)) | LE);
  assign d = (((s0 & D1 & s2 & D3) | (D0 & D1 & D2) | (s0 & s1 & D2 & s3)
| (D0 & s1 & s2 & s3)) | LE);
```

```
  assign c = (((D1 & D2 & D3) | (s0 & D2 & D3) | (s0 & D1 & s2 & s3)) |
LE);
  assign b = (((D0 & D1 & D3) | (s0 & D2 & D3) | (s0 & D1 & D2) | (D0 & s1
& D2 & s3)) | LE);
  assign a = (((D0 & s1 & D2 & D3) | (D0 & D1 & s2 & D3) | (s0 & s1 & D2 &
s3) | (D0 & s1 & s2 & s3)) | LE);
endmodule

module DispNum (
  input [1:0] scan,
  input [15:0] HEXS,
  input [3:0] point,
  input [3:0] LES,
  output [3:0] AN,
  output [7:0] SEGMENT
);
  wire s0;
  wire s1;
  wire s2;
  wire s3;
  wire s4;
  wire s5;
  wire [3:0] s6;
  wire [3:0] s7;
  wire [3:0] s8;
  wire [3:0] s9;
  wire [3:0] s10;
  wire s11;
  wire s12;
  wire s13;
  wire s14;
  wire s15;
  wire s16;
  wire s17;
  wire s18;
  wire s19;
  wire s20;
  wire s21;
  wire s22;
  Decoder2 Decoder2_i0 (
    .sel( scan ),
    .out_0( s0 ),
    .out_1( s1 ),
    .out_2( s2 ),
    .out_3( s3 )
  );
  Mux4to1 Mux4to1_i1 (
```

```
    .S( scan ),
    .I( point ),
    .O( s4 )
  );
  Mux4to1 Mux4to1_i2 (
    .S( scan ),
    .I( LES ),
    .O( s5 )
  );
  assign s6 = HEXS[3:0];
  assign s7 = HEXS[7:4];
  assign s8 = HEXS[11:8];
  assign s9 = HEXS[15:12];
  assign AN[0] = ~ s0;
  assign AN[1] = ~ s1;
  assign AN[2] = ~ s2;
  assign AN[3] = ~ s3;
  Mux4to1b4 Mux4to1b4_i3 (
    .I0( s6 ),
    .I1( s7 ),
    .I2( s8 ),
    .I3( s9 ),
    .S( scan ),
    .O( s10 )
  );
  assign s11 = s10[0];
  assign s12 = s10[1];
  assign s13 = s10[2];
  assign s14 = s10[3];
  MyMC14495 MyMC14495_i4 (
    .point( s4 ),
    .LE( s5 ),
    .D0( s11 ),
    .D1( s12 ),
    .D2( s13 ),
    .D3( s14 ),
    .g( s15 ),
    .f( s16 ),
    .e( s17 ),
    .d( s18 ),
    .c( s19 ),
    .b( s20 ),
    .a( s21 ),
    .p( s22 )
  );
  assign SEGMENT[0] = s21;
  assign SEGMENT[1] = s20;
```

```
  assign SEGMENT[2] = s19;
  assign SEGMENT[3] = s18;
  assign SEGMENT[4] = s17;
  assign SEGMENT[5] = s16;
  assign SEGMENT[6] = s15;
  assign SEGMENT[7] = s22;
endmodule
```

AddSub4b.v

```
/*
 * Generated by Digital. Don't modify this file!
 * Any changes will be lost if this file is regenerated.
 */

module Adder1b (
  input A,
  input B,
  input C,
  output S,
  output Co
);
  assign S = ((A ^ B) ^ C);
  assign Co = ((A & B) | (A & C) | (B & C));
endmodule

module AddSub1b (
  input A,
  input B,
  input Ctrl,
  input Ci,
  output S,
  output Co
);
  wire s0;
  assign s0 = (B ^ Ctrl);
  Adder1b Adder1b_i0 (
    .A( A ),
    .B( s0 ),
    .C( Ci ),
    .S( S ),
    .Co( Co )
  );
endmodule
```

```
module AddSub4b (
  input Ctrl,
  input [3:0] A,
  input [3:0] B,
  output [3:0] S,
  output Co
);
  wire s0;
  wire s1;
  wire s2;
  wire s3;
  wire s4;
  wire s5;
  wire s6;
  wire s7;
  wire s8;
  wire s9;
  wire s10;
  wire s11;
  wire s12;
  wire s13;
  wire s14;
  assign s0 = A[0];
  assign s1 = A[1];
  assign s2 = A[2];
  assign s3 = A[3];
  assign s4 = B[0];
  assign s5 = B[1];
  assign s6 = B[2];
  assign s7 = B[3];
  AddSub1b AddSub1b_i0 (
    .A( s0 ),
    .B( s4 ),
    .Ctrl( Ctrl ),
    .Ci( Ctrl ),
    .S( s8 ),
    .Co( s9 )
  );
  AddSub1b AddSub1b_i1 (
    .A( s1 ),
    .B( s5 ),
    .Ctrl( Ctrl ),
    .Ci( s9 ),
    .S( s10 ),
    .Co( s11 )
  );
  AddSub1b AddSub1b_i2 (
```

```
    .A( s2 ),
    .B( s6 ),
    .Ctrl( Ctrl ),
    .Ci( s11 ),
    .S( s12 ),
    .Co( s13 )
  );
  AddSub1b AddSub1b_i3 (
    .A( s3 ),
    .B( s7 ),
    .Ctrl( Ctrl ),
    .Ci( s13 ),
    .S( s14 ),
    .Co( Co )
  );
  assign S[0] = s8;
  assign S[1] = s10;
  assign S[2] = s12;
  assign S[3] = s14;
endmodule
```

Top1.v

```
`timescale 1ns / 1ps

module Top1(
    input clk,
    input [3:0] BTN,
    input [15:0] SW,
    output BTNX4,
    output [7:0] LED,
    output [7:0] SEGMENT,
    output [3:0] AN
);

wire [3:0] Load_A;
wire [3:0] A, A_IN, A1;
wire [31:0] clk_div;
wire [15:0] num;
wire Co;

assign BTNX4 = 1'b0;
assign LED = 8'h00;

assign num = {A, A1, A_IN, 4'b0000};
```

```
MyRegister4b RegA(
    .clk(clk),
    .IN(A_IN),
    .Load(Load_A),
    .OUT(A)
);

Load_Gen m0(
    .clk(clk),
    .clk_1ms(clk_div[17]),
    .btn_in(BTN[3]),
    .Load_out(Load_A)
);

clkdiv m3(
    .clk(clk),
    .rst(1'b0),
    .clk_div(clk_div)
);

AddSub4b m4(
    .Ctrl(SW[0]),
    .A(A),
    .B(4'b0001),
    .S(A1),
    .Co(Co)
);

assign A_IN = (SW[15] == 1'b0) ? A1 : 4'b0000;

DispNum m8(
    .scan(clk_div[18:17]),
    .HEXS(num),
    .LES(4'b0),
    .point(4'b0),
    .AN(AN),
    .SEGMENT(SEGMENT)
);

endmodule
```

Top1_tb.v

```
`timescale 1ns / 1ps
```

```
module Top1_tb();
    reg clk = 0;
    always begin
        #10 clk = ~clk;
    end

    reg btn3, sw15, sw0;
    wire [3:0] BTN;
    wire [15:0] SW;

    assign BTN[3] = btn3;
    assign SW[0]  = sw0;
    assign SW[15] = sw15;

    wire BTNX4;
    wire [7:0] LED;
    wire [7:0] SEGMENT;
    wire [3:0] AN;

    Top1 uut(
        .clk(clk),
        .BTN(BTN),
        .SW(SW),
        .BTNX4(BTNX4),
        .LED(LED),
        .SEGMENT(SEGMENT),
        .AN(AN)
    );

    initial begin
        btn3 = 0; sw0 = 0; sw15 = 1; // 初始状态：SW15=1，清零模式
        #20 btn3 = 1;
        #20 btn3 = 0; // 按一次按键，清零

        #20 sw15 = 0; sw0 = 0; // 进入加计数模式
        #20 btn3 = 1;
        #20 btn3 = 0; // 按一次 +1
        #20 btn3 = 1;
        #20 btn3 = 0; // 再按一次 +1

        #20 sw0 = 1; // 切换到减计数模式
        #20 btn3 = 1;
        #20 btn3 = 0; // 按一次 -1
        #20 btn3 = 1;
        #20 btn3 = 0; // 再按一次 -1
        #20 btn3 = 1;
        #20 btn3 = 0; // 再按一次 -1
```

```
        #300 $finish;
    end
endmodule
```

K7.xdc

```
# Clock
create_clock -name clk100MHZ -period 10.0 [get_ports clk]
set_property PACKAGE_PIN AC18 [get_ports clk]
set_property IOSTANDARD LVCMOS18 [get_ports clk]

# Button
set_property PACKAGE_PIN W14 [get_ports BTN[0]]
set_property PACKAGE_PIN V14 [get_ports BTN[1]]
set_property PACKAGE_PIN V19 [get_ports BTN[2]]
set_property PACKAGE_PIN V18 [get_ports BTN[3]]
set_property PACKAGE_PIN W16 [get_ports BTNX4]
set_property IOSTANDARD LVCMOS18 [get_ports BTN[*]]
set_property IOSTANDARD LVCMOS18 [get_ports BTNX4]

# LED
set_property PACKAGE_PIN W23  [get_ports {LED[0]}]
set_property PACKAGE_PIN AB26 [get_ports {LED[1]}]
set_property PACKAGE_PIN Y25  [get_ports {LED[2]}]
set_property PACKAGE_PIN AA23 [get_ports {LED[3]}]
set_property PACKAGE_PIN Y23  [get_ports {LED[4]}]
set_property PACKAGE_PIN Y22  [get_ports {LED[5]}]
set_property PACKAGE_PIN AE21 [get_ports {LED[6]}]
set_property PACKAGE_PIN AF24 [get_ports {LED[7]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {LED[*]}]

# Switch
set_property PACKAGE_PIN AA10 [get_ports {SW[0]}]
set_property PACKAGE_PIN AB10 [get_ports {SW[1]}]
set_property PACKAGE_PIN AA13 [get_ports {SW[2]}]
set_property PACKAGE_PIN AA12 [get_ports {SW[3]}]
set_property PACKAGE_PIN Y13  [get_ports {SW[4]}]
set_property PACKAGE_PIN Y12  [get_ports {SW[5]}]
set_property PACKAGE_PIN AD11 [get_ports {SW[6]}]
set_property PACKAGE_PIN AD10 [get_ports {SW[7]}]
set_property PACKAGE_PIN AE10 [get_ports {SW[8]}]
set_property PACKAGE_PIN AE12 [get_ports {SW[9]}]
set_property PACKAGE_PIN AF12 [get_ports {SW[10]}]
set_property PACKAGE_PIN AE8  [get_ports {SW[11]}]
```

```
set_property PACKAGE_PIN AF8  [get_ports {SW[12]}]
set_property PACKAGE_PIN AE13 [get_ports {SW[13]}]
set_property PACKAGE_PIN AF13 [get_ports {SW[14]}]
set_property PACKAGE_PIN AF10 [get_ports {SW[15]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS15 [get_ports {SW[*]}]

# 7-Segment
set_property PACKAGE_PIN AB22 [get_ports {SEGMENT[0]}]
set_property PACKAGE_PIN AD24 [get_ports {SEGMENT[1]}]
set_property PACKAGE_PIN AD23 [get_ports {SEGMENT[2]}]
set_property PACKAGE_PIN Y21  [get_ports {SEGMENT[3]}]
set_property PACKAGE_PIN W20  [get_ports {SEGMENT[4]}]
set_property PACKAGE_PIN AC24 [get_ports {SEGMENT[5]}]
set_property PACKAGE_PIN AC23 [get_ports {SEGMENT[6]}]
set_property PACKAGE_PIN AA22 [get_ports {SEGMENT[7]}]
set_property PACKAGE_PIN AD21 [get_ports {AN[0]}]
set_property PACKAGE_PIN AC21 [get_ports {AN[1]}]
set_property PACKAGE_PIN AB21 [get_ports {AN[2]}]
set_property PACKAGE_PIN AC22 [get_ports {AN[3]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {SEGMENT[*]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {AN[*]}]
```

> *仿真波形图如下：*

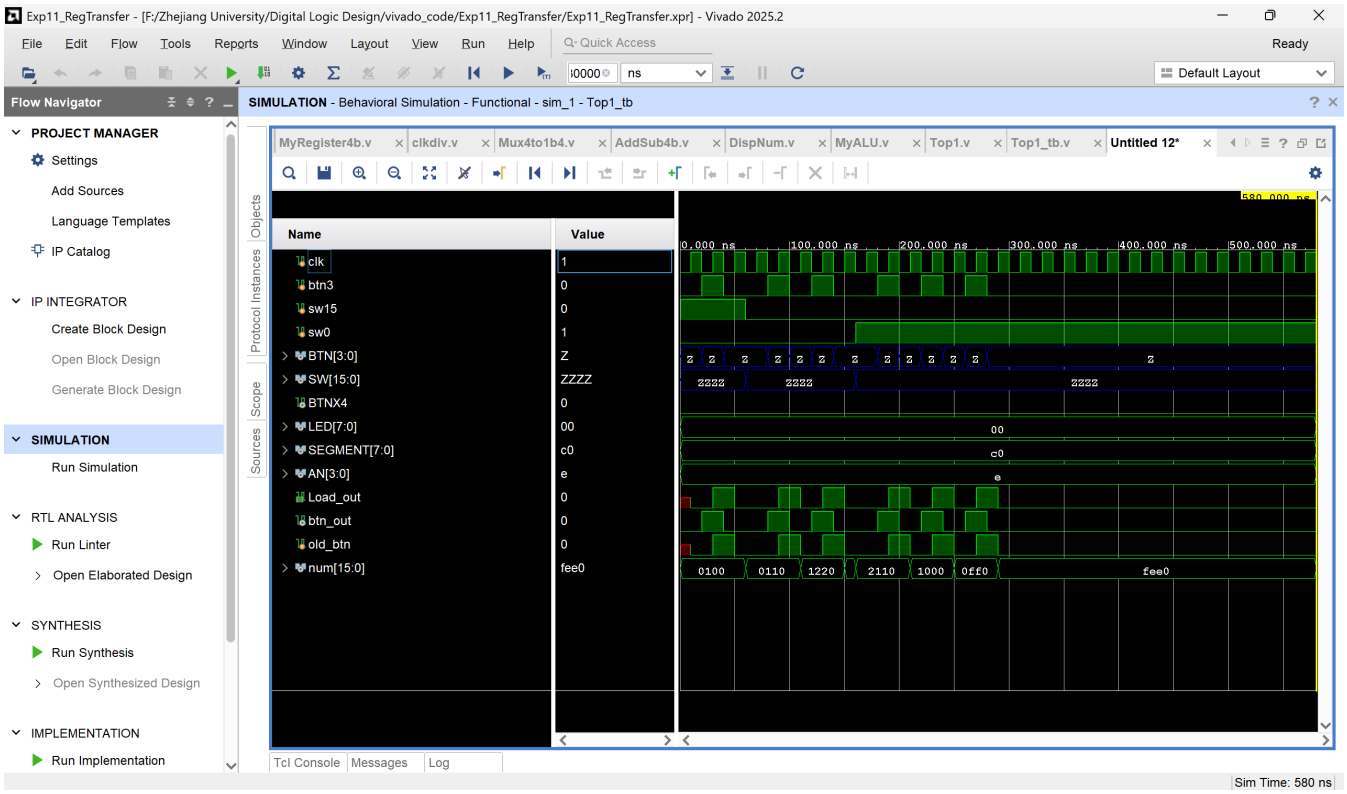

> *波形解释*

波形功能验证：

`num[15:0]` 的格式是 `{A, A1, A_IN, 4'b0000}`，按时间顺序拆解：

时间	num 值	含义	操作说明
初始	0100	A=0, A1=1, A_IN=0	清零模式下按了一次按键，A被强制清零为0，加减法器算出A1=0+1=1，A_IN=0
100ns	0110	A=1, A1=1, A_IN=1	加计数模式，按第一次按键：A从0更新为1，加减法器算出A1=1+1=2，A_IN=2
200ns	1220	A=2, A1=2, A_IN=2	加计数模式，按第二次按键：A从1更新为2，加减法器算出A1=2+1=3，A_IN=3
300ns	2110	A=2, A1=1, A_IN=1	切换为减计数模式，按第一次按键：A保持2，加减法器算出A1=2-1=1，A_IN=1
400ns	1000	A=1, A1=0, A_IN=0	减计数模式，按第二次按键：A从2更新为1，加减法器算出A1=1-1=0，A_IN=0
500ns	0ff0	A=0, A1=F, A_IN=F	减计数模式，按第三次按键：A从1更新为0，加减法器算出A1=0-1=F（借位），A_IN=F
后续	fee0	A=F, A1=E, A_IN=E	继续减计数，A更新为F，加减法器算出A1=F-1=E，A_IN=E

关键信号验证：

1. **`Load_out` 脉冲**：每次按下 `btn3`，都会产生一个单周期高脉冲，寄存器 `A` 只在脉冲的上升沿更新，时序完全正确。
2. **`btn_out` 信号**：和 `btn3` 同步变化，说明仿真直通版的 `Load_Gen` 模块工作正常。
3. **`sw15` 与 `sw0` 控制**：`sw15=1` 时实现清零，`sw0=0` 时加计数，`sw0=1` 时减计数，控制逻辑完全正确。

结论：

仿真波形验证了寄存器传输计数器的全部功能：清零模式下，按键可将寄存器强制置零；加计数模式下，每按一次按键，寄存器值自增 1；减计数模式下，每按一次按键，寄存器值自减 1。`Load_out` 脉冲与寄存器更新时序完全匹配，`num` 信号的变化与预期逻辑一致，功能验证通过。

> *上板实验，最后一张图是清零：*

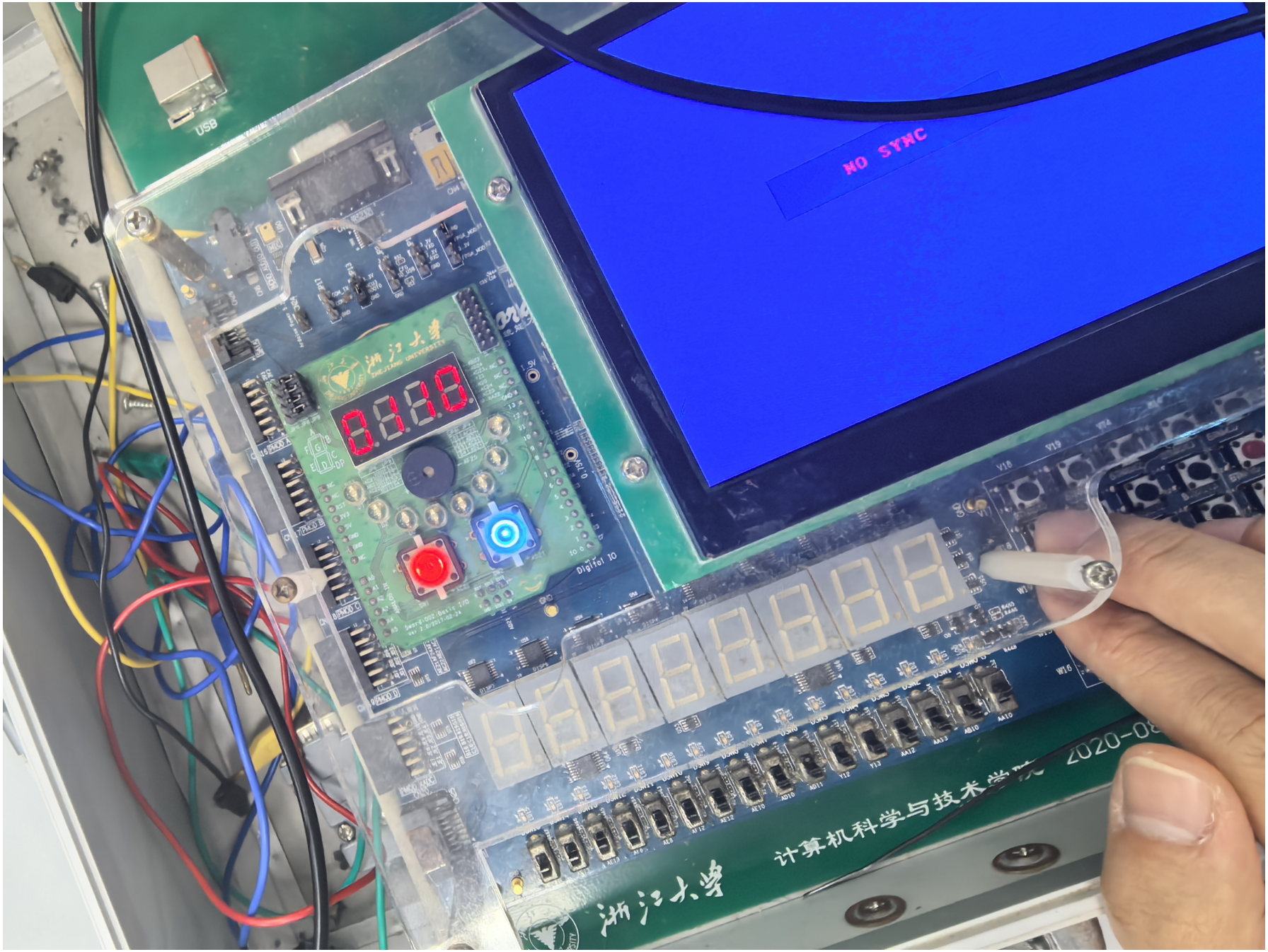
USB
NO SYNC
浙江大学
计算机科学与技术学院

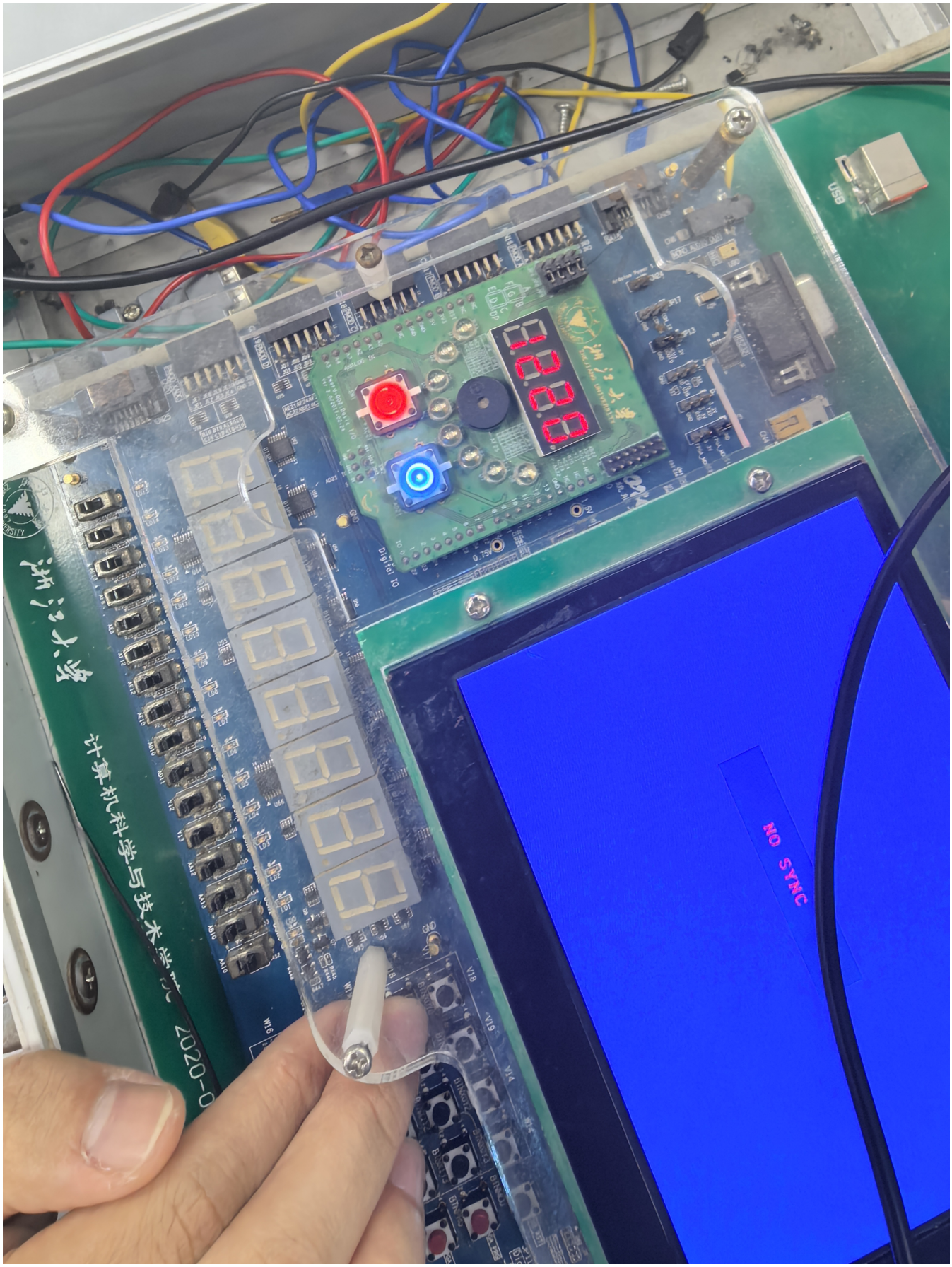
NO SYNC

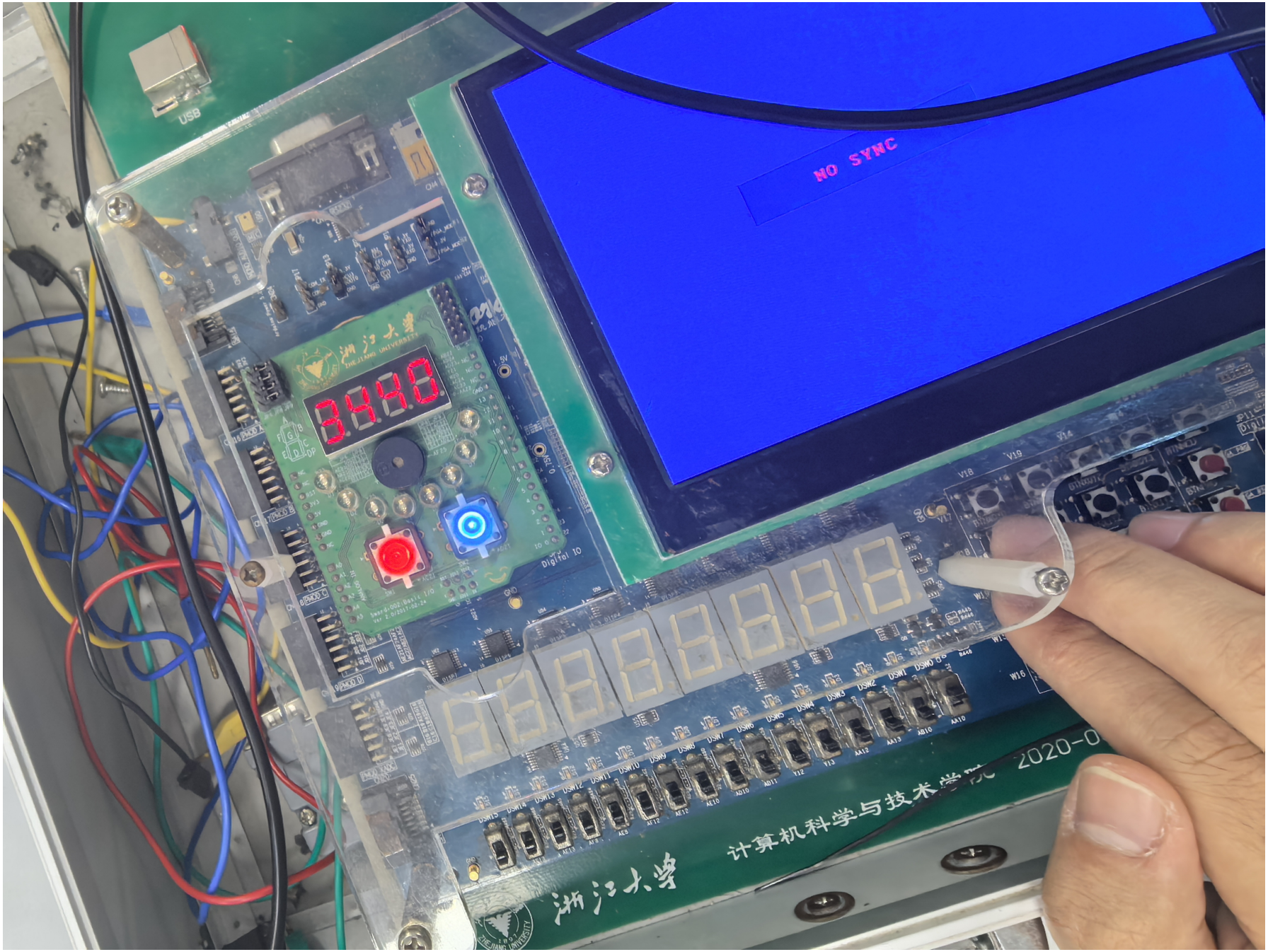
NO SYNC
浙江大学
计算机科学与技术学院

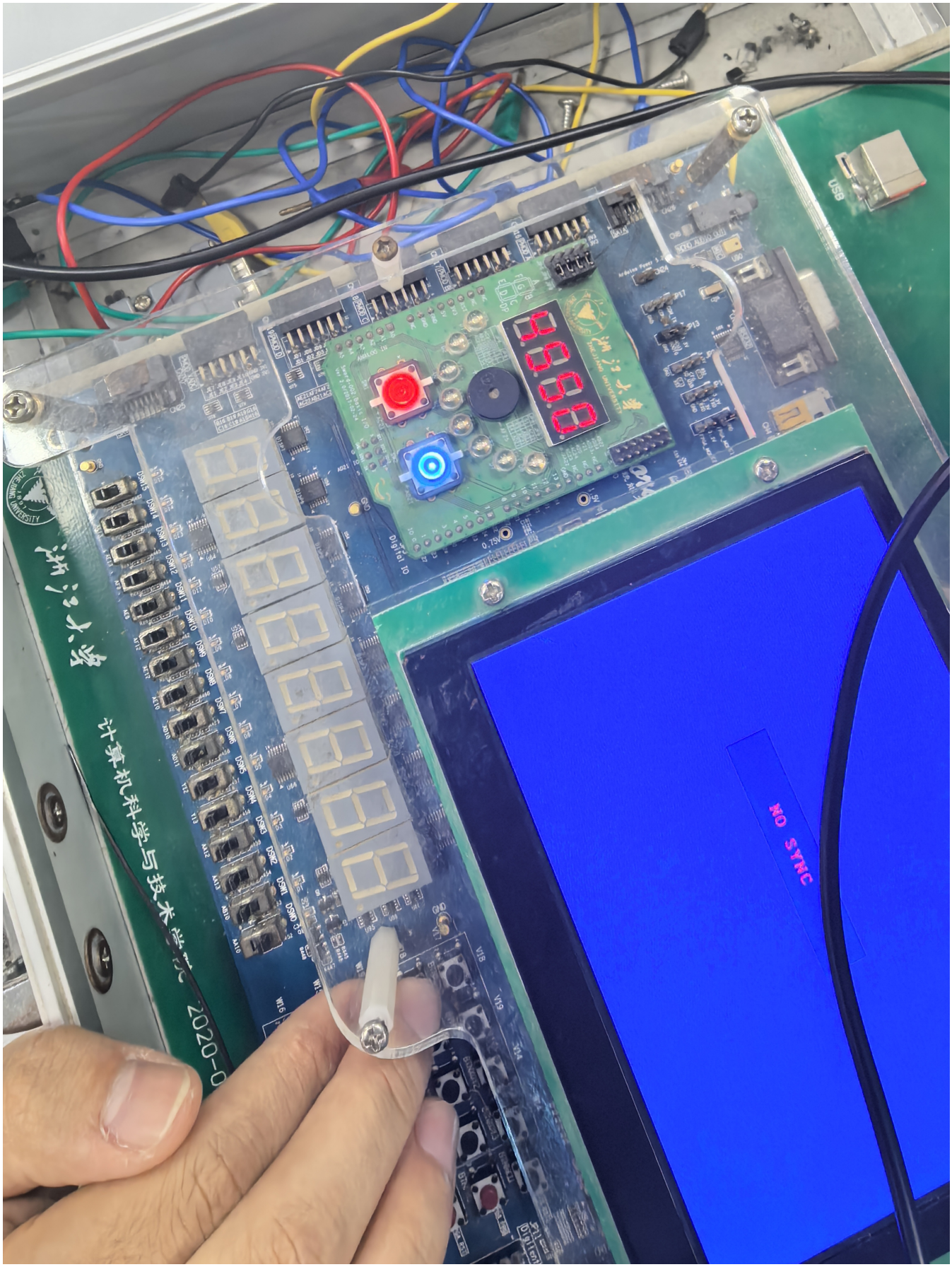
浙江大学
计算机科学与技术学院
NO SYNC

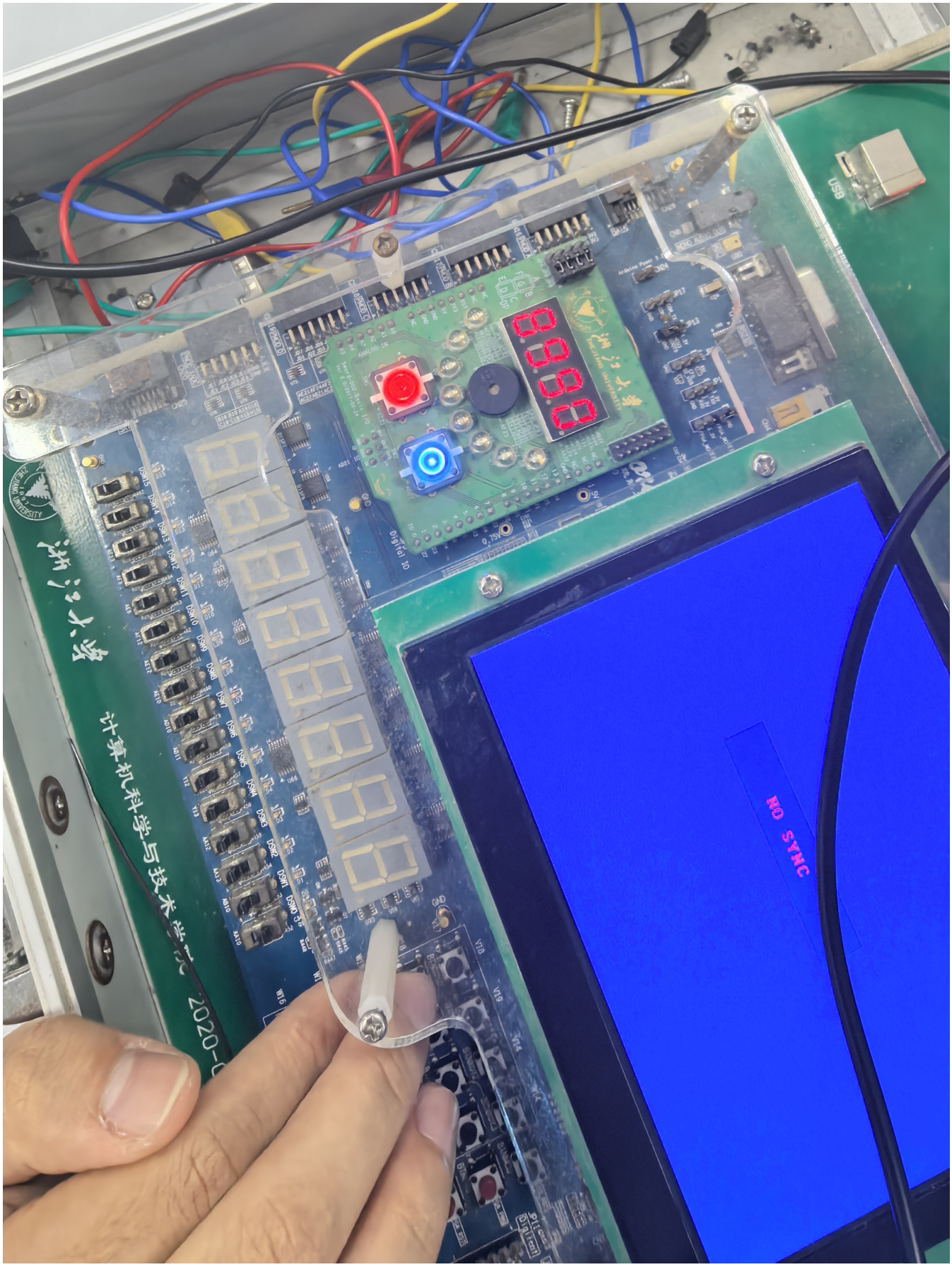
浙江大学
计算机科学与技术学院
NO SYNC

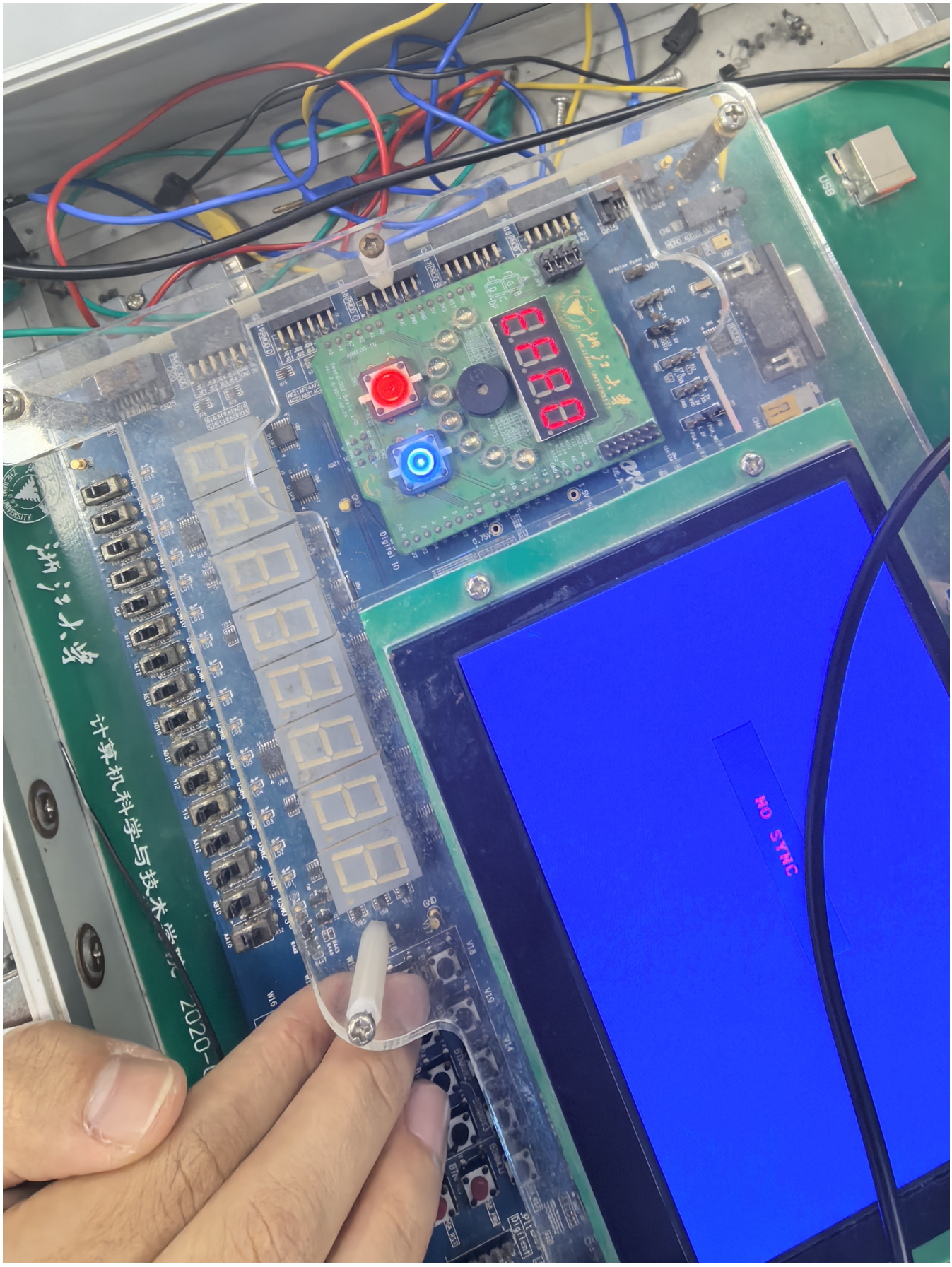
浙江大学
计算机科学与技术学院
NO SYNC

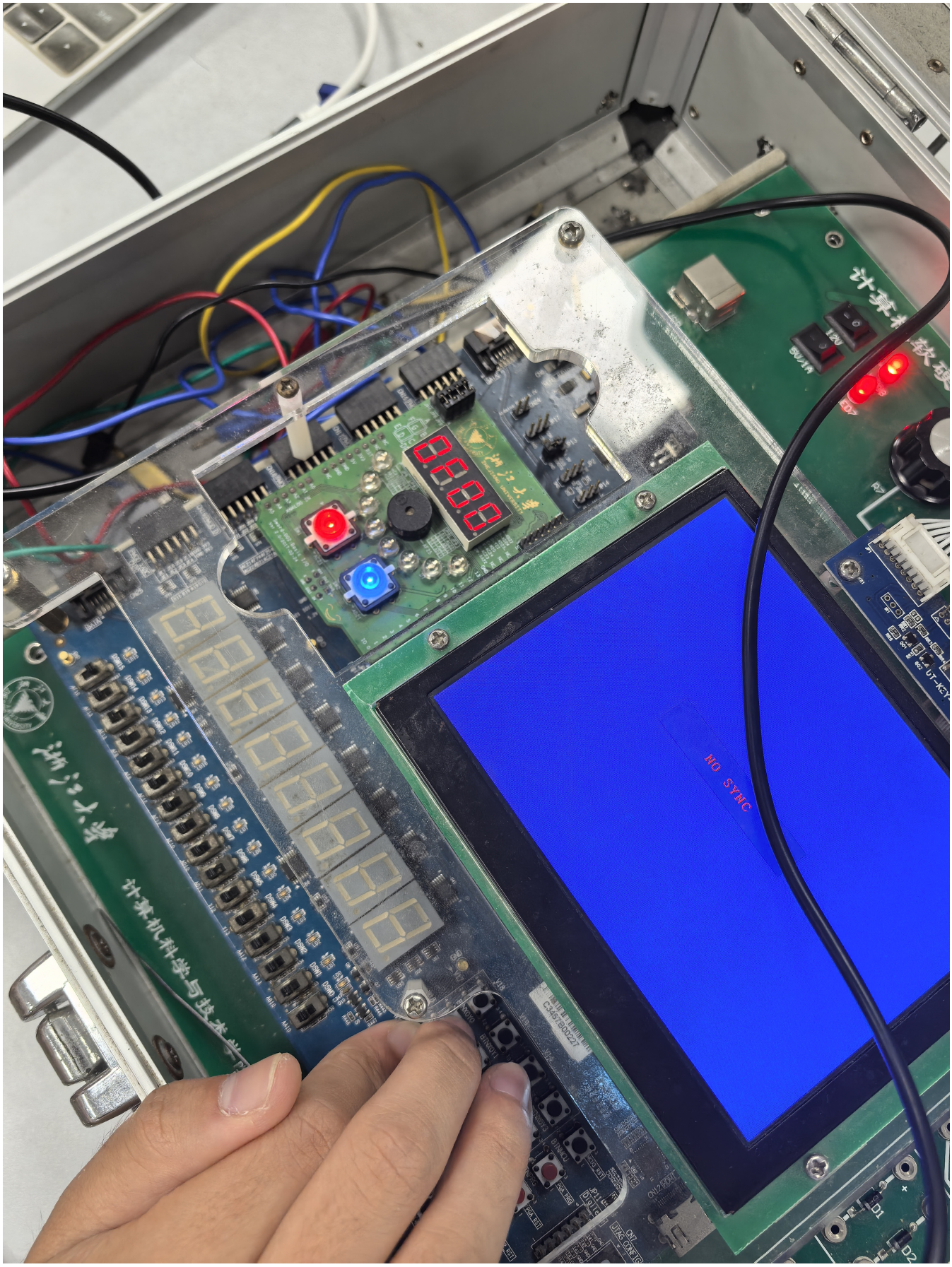

> *对图片的一些解释：*

综上，所有的图片都指向正确结论。另外，清零时数码管变为0F00，F的存在是因为当前仍然是负计数模式。

任务2：基于多路选择器总线的寄存器传输

> *Top2.v*

```
`timescale 1ns / 1ps

module Top2(
    input clk,
    input [3:0] BTN,
    input [15:0] SW,
    output BTNX4,
    output [7:0] LED,
    output [7:0] SEGMENT,
    output [3:0] AN
);
wire Load_A,Load_B,Load_C;
wire [3:0] A_OUT,A_IN, A1;
wire [3:0] B_OUT,B_IN, B1;
wire [3:0] C_OUT,C_IN;
wire [31:0] clk_div;
wire [15:0] num;
wire [3:0] M_OUT;

assign BTNX4 = 1'b0;
//assign LED    = 8'd0;

clkdiv m3(.clk(clk),.rst(1'b0),.clk_div(clk_div));

Load_Gen mA(.clk(clk),
.clk_1ms(clk_div[17]),.btn_in(BTN[3]),.Load_out(Load_A));
Load_Gen
mB(.clk(clk),.clk_1ms(clk_div[17]),.btn_in(BTN[2]),.Load_out(Load_B));
Load_Gen
mC(.clk(clk),.clk_1ms(clk_div[17]),.btn_in(BTN[1]),.Load_out(Load_C));

// 端口名必须和 MyRegister4b 定义一致（大写 IN/Load/OUT）
MyRegister4b RegA(.clk(clk),.IN(A_IN),.Load(Load_A),.OUT(A_OUT));
MyRegister4b RegB(.clk(clk),.IN(B_IN),.Load(Load_B),.OUT(B_OUT));
MyRegister4b RegC(.clk(clk),.IN(C_IN),.Load(Load_C),.OUT(C_OUT));

AddSub4b m4A(.Ctrl(SW[0]), .A(A_OUT),.B(4'b0001),.S(A1));
assign A_IN = (SW[15]==1'b0) ? A1 : M_OUT;
```

```
AddSub4b m4B(.Ctrl(SW[1]), .A(B_OUT),.B(4'b0001),.S(B1));
assign B_IN = (SW[15]==1'b0) ? B1 : M_OUT;

assign C_IN = (SW[15]==1'b0) ? 4'b0000 : M_OUT;

// 端口名必须和 Mux4to1b4 定义一致（大写 S）
Mux4to1b4
m124(.S(SW[8:7]),.I0(A_OUT),.I1(B_OUT),.I2(C_OUT),.I3(4'b0000),.O(M_OUT));

// 端口名必须和 DispNum 定义一致（大写 HEXS）
DispNum
m8(.scan(clk_div[18:17]),.HEXS(num),.LES(4'b0),.point(4'b0),.AN(AN),.SEGME
NT(SEGMENT));

assign num = {A_OUT,B_OUT,C_OUT,M_OUT};

endmodule
```

> *Top2_tb.v*

```
`timescale 1ns / 1ps

module Top2_tb(
);
    reg clk;
    reg [3:0] BTN;
    reg [15:0] SW;
    wire BTNX4;
    wire [7:0] LED;
    wire [7:0] SEGMENT;
    wire [3:0] AN;

    Top2 uut(
        .clk(clk),
        .BTN(BTN),
        .SW(SW),
        .BTNX4(),
        .LED(),
        .SEGMENT(SEGMENT),
        .AN(AN)
    );

    initial begin
        clk = 0;
```

```
        forever #5 clk = ~clk;
    end

    initial begin
        BTN = 4'b0000;
        SW  = 16'b0;
        #10 SW[15] = 0; SW[8:7] = 2'b10;
        #10 BTN[1] = 1;
        #10 BTN[1] = 0; // C = 0
        #10 SW[15] = 1;
        #10 BTN[2] = 1; BTN[3] = 1;
        #10 BTN[2] = 0; BTN[3] = 0; // A = B = 0
        #10 SW[15] = 0; SW[0] = 0;
        #10 BTN[3] = 1;
        #10 BTN[3] = 0;
        #10 BTN[3] = 1;
        #10 BTN[3] = 0;
        #10 BTN[3] = 1;
        #10 BTN[3] = 0; // A = 3
        #10 SW[15] = 0; SW[1] = 1;
        #10 BTN[2] = 1;
        #10 BTN[2] = 0;
        #10 BTN[2] = 1;
        #10 BTN[2] = 0; // B = e
        #10 SW[15] = 1; SW[8:7] = 2'b00;
        #10 BTN[1] = 1;
        #10 BTN[1] = 0; // C = A
        #10 SW[15] = 1; SW[8:7] = 2'b01;
        #10 BTN[3] = 1;
        #10 BTN[3] = 0; // A = B
        #100;
        $finish;
    end

endmodule
```

> *其余所有文件，包括 design sources 和 constraints sources 均和任务一几乎一模一样，在此受限于篇幅和阅读体验，不再无味地复制粘贴和赘述。*

> *仿真波形图如下：*

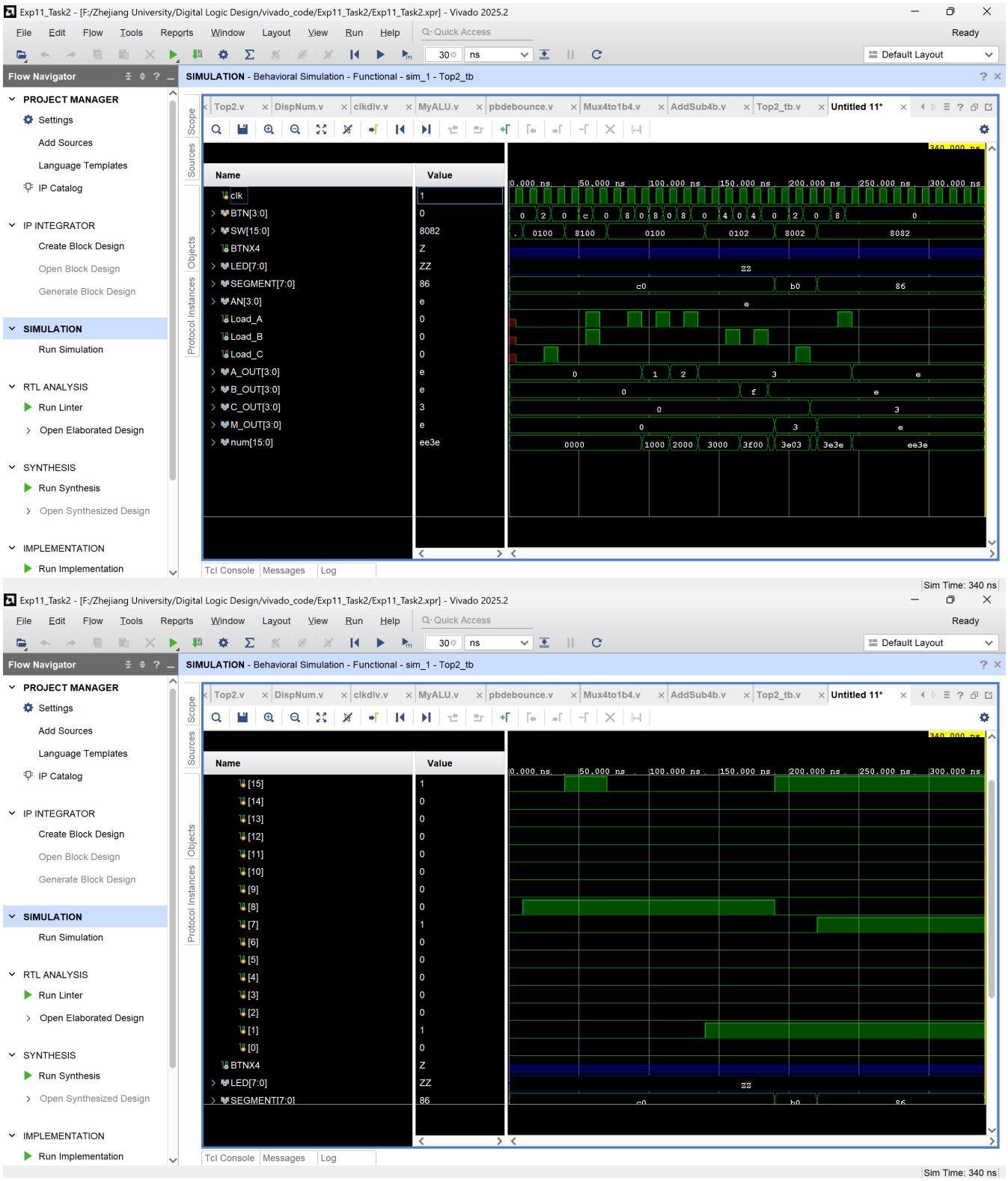

> *波形解释：*

波形整体概览：

本次仿真验证了**基于多路选择器总线的寄存器传输系统**的两种核心工作模式：

1. **计数模式（`SW[15]=0`）**：寄存器A、B通过加减法器实现自增/自减，C寄存器清零。
2. **传输模式（`SW[15]=1`）**：A、B、C寄存器之间通过总线互传数据，源寄存器由`SW[8:7]`选择。

波形中num[15:0]信号格式为{A_OUT, B_OUT, C_OUT, M_OUT}，直观反映了三个寄存器和总线的数值变化。

分阶段详细分析：

1. 初始化与C寄存器清零

- **控制信号设置**：SW[15]=0，SW[8:7]=10（总线选择0）
- **操作**：按下BTN[1]，Load_C产生脉冲
- **结果**：C_OUT被清零为0，num信号为xx00
- **分析**：SW[15]=0时，C_IN被强制为0，按下Load_C脉冲后，C寄存器被清零，符合实验要求。

2. 计数模式——A寄存器自增

- **控制信号设置**：SW[15]=0，SW[0]=0（A自增模式）
- **操作**：连续按下三次BTN[3]，Load_A产生三次脉冲
- **结果**：
  - 第一次：A_OUT从0→1，num变为1000
  - 第二次：A_OUT从1→2，num变为2000
  - 第三次：A_OUT从2→3，num变为3000
- **分析**：SW[0]=0时，加减法器执行A_OUT + 1操作，每次Load_A脉冲更新寄存器，实现自增，功能正常。

3. 计数模式——B寄存器自减

- **控制信号设置**：SW[15]=0，SW[1]=1（B自减模式）
- **操作**：连续按下两次BTN[2]，Load_B产生两次脉冲
- **结果**：
  - 第一次：B_OUT从0→F（借位），num变为3f00
  - 第二次：B_OUT从F→E，num变为3e00
- **分析**：SW[1]=1时，加减法器执行B_OUT - 1操作，借位逻辑正确，B寄存器实现自减，功能正常。

4. 传输模式——C = A

- **控制信号设置**：SW[15]=1，SW[8:7]=00（总线选择A）
- **操作**：按下BTN[1]，Load_C产生脉冲
- **结果**：C_OUT被更新为A_OUT的值3，num变为3e3e
- **分析**：SW[15]=1时，C_IN连接总线；SW[8:7]=00时，总线选择A的值，按下脉冲后，C寄存器成功接收A的数据，传输功能正常。

5. 传输模式——A = B

- **控制信号设置**：`SW[15]=1`，`SW[8:7]=01`（总线选择B）
- **操作**：按下`BTN[3]`，`Load_A`产生脉冲
- **结果**：`A_OUT`被更新为`B_OUT`的值`E`，`num`变为`ee3e`
- **分析**：`SW[8:7]=01`时，总线选择B的值，按下脉冲后，A寄存器成功接收B的数据，传输功能正常。

关键信号验证：

1. **`Load_A/B/C`脉冲**：每次按键都产生一个单周期高脉冲，寄存器仅在脉冲上升沿更新，时序正确。
2. **`SW[15]`模式切换**：`0`/`1`分别控制计数和传输模式，切换后寄存器输入源正确改变。
3. **总线选择器`M_OUT`**：随`SW[8:7]`切换A/B/C的值，作为寄存器传输的桥梁，工作正常。

结论：

本次仿真完整验证了基于多路选择器总线的寄存器传输系统的所有功能：

- 计数模式下，A、B寄存器可通过加减法器实现自增/自减；
- 传输模式下，寄存器之间可通过总线互传数据；
- 控制信号与寄存器更新时序完全匹配，波形与预期一致，实验验证通过。

> *上板实验：*

好了，我到最后才发现这玩意不需要上板子，那我这段白写了，谢谢助教学长/学姐能看到这里。

> *对图片的一些解释：*

没什么好说的，且听下回分解。

任务3：基于ALU的数据传输应用设计

> *Top3.v*

```
`timescale 1ns / 1ps

module Top3(
    input clk,
    input [3:0] BTN,
    input [15:0] SW,
    output BTNX4,
    output [7:0] LED,
    output [7:0] SEGMENT,
    output [3:0] AN
```

```
);
wire Load_A,Load_B,Load_C;
wire [3:0] A_OUT,A_IN, A1;
wire [3:0] B_OUT,B_IN, B1;
wire [3:0] C_OUT,C_IN;
wire [31:0] clk_div;
wire [15:0] num;
wire [3:0] M_OUT;

// ALU 模块（你要求加入的）
wire [3:0] ALU_OUT;
MyALU alu(.S(SW[6:5]), .A(A_OUT), .B(B_OUT), .C(ALU_OUT), .Co());

assign BTNX4 = 1'b0;
assign LED    = ALU_OUT;  // LED 显示 ALU 结果

clkdiv m3(.clk(clk),.rst(1'b0),.clk_div(clk_div));

Load_Gen mA(.clk(clk),
.clk_1ms(clk_div[17]),.btn_in(BTN[3]),.Load_out(Load_A));
Load_Gen
mB(.clk(clk),.clk_1ms(clk_div[17]),.btn_in(BTN[2]),.Load_out(Load_B));
Load_Gen
mC(.clk(clk),.clk_1ms(clk_div[17]),.btn_in(BTN[1]),.Load_out(Load_C));

MyRegister4b RegA(.clk(clk),.IN(A_IN),.Load(Load_A),.OUT(A_OUT));
MyRegister4b RegB(.clk(clk),.IN(B_IN),.Load(Load_B),.OUT(B_OUT));
MyRegister4b RegC(.clk(clk),.IN(C_IN),.Load(Load_C),.OUT(C_OUT));

AddSub4b m4A(.Ctrl(SW[0]), .A(A_OUT),.B(4'b0001),.S(A1));
assign A_IN = (SW[15]==1'b0) ? A1 : M_OUT;

AddSub4b m4B(.Ctrl(SW[1]), .A(B_OUT),.B(4'b0001),.S(B1));
assign B_IN = (SW[15]==1'b0) ? B1 : M_OUT;

// SW[15]=0 时 C 接收 ALU 结果
assign C_IN = (SW[15] == 1'b0) ? ALU_OUT : M_OUT;

Mux4to1b4
m124(.S(SW[8:7]),.I0(A_OUT),.I1(B_OUT),.I2(C_OUT),.I3(4'b0000),.O(M_OUT));

DispNum
m8(.scan(clk_div[18:17]),.HEXS(num),.LES(4'b0),.point(4'b0),.AN(AN),.SEGME
NT(SEGMENT));

assign num = {A_OUT,B_OUT,C_OUT,M_OUT};
```

```
endmodule
```

> *由于本任务并没有仿真且分析波形的要求，故不必写 `Top3_tb`;*
>
> *其余所有文件，包括 design sources 和 constraints sources 均和任务一几乎一模一样，在此受限于篇幅和阅读体验，不再无味地复制粘贴和赘述。*

> *上板实验：*

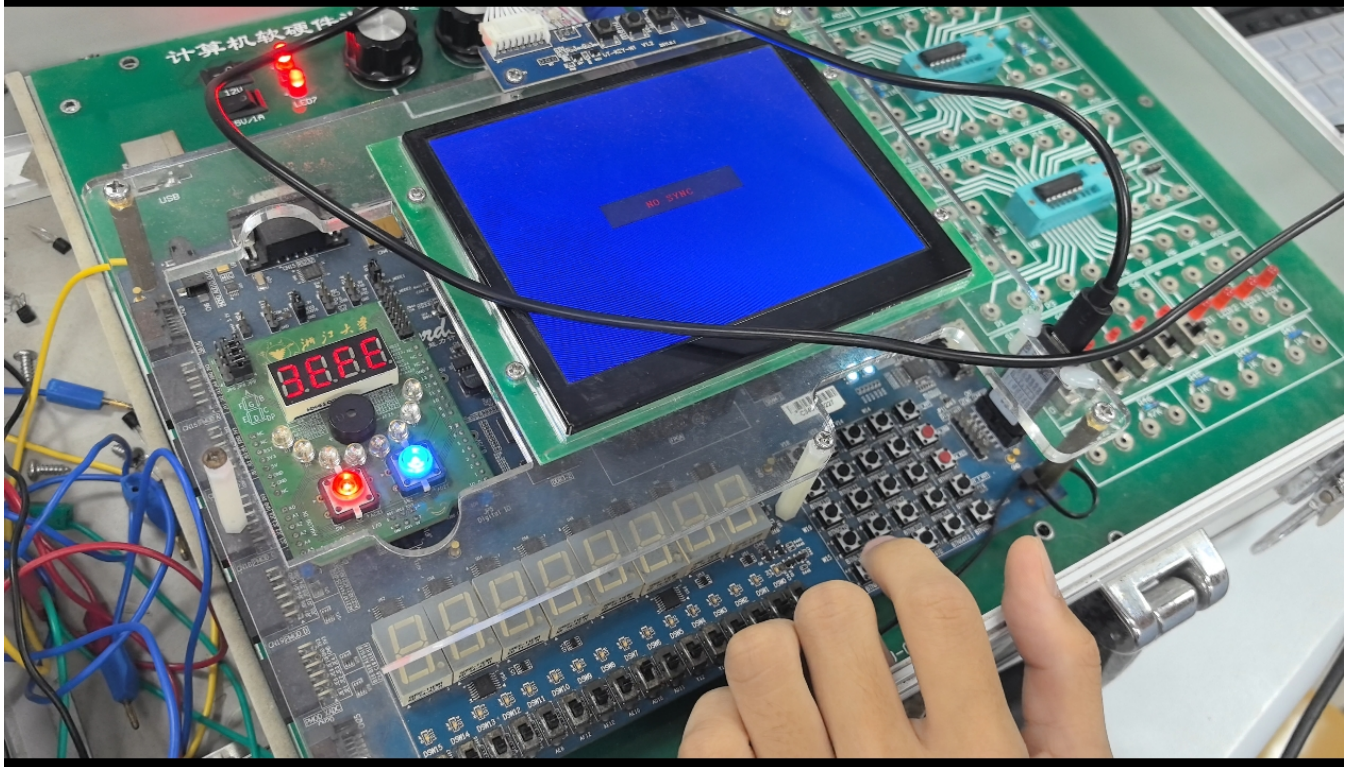
计算机软硬件
USB

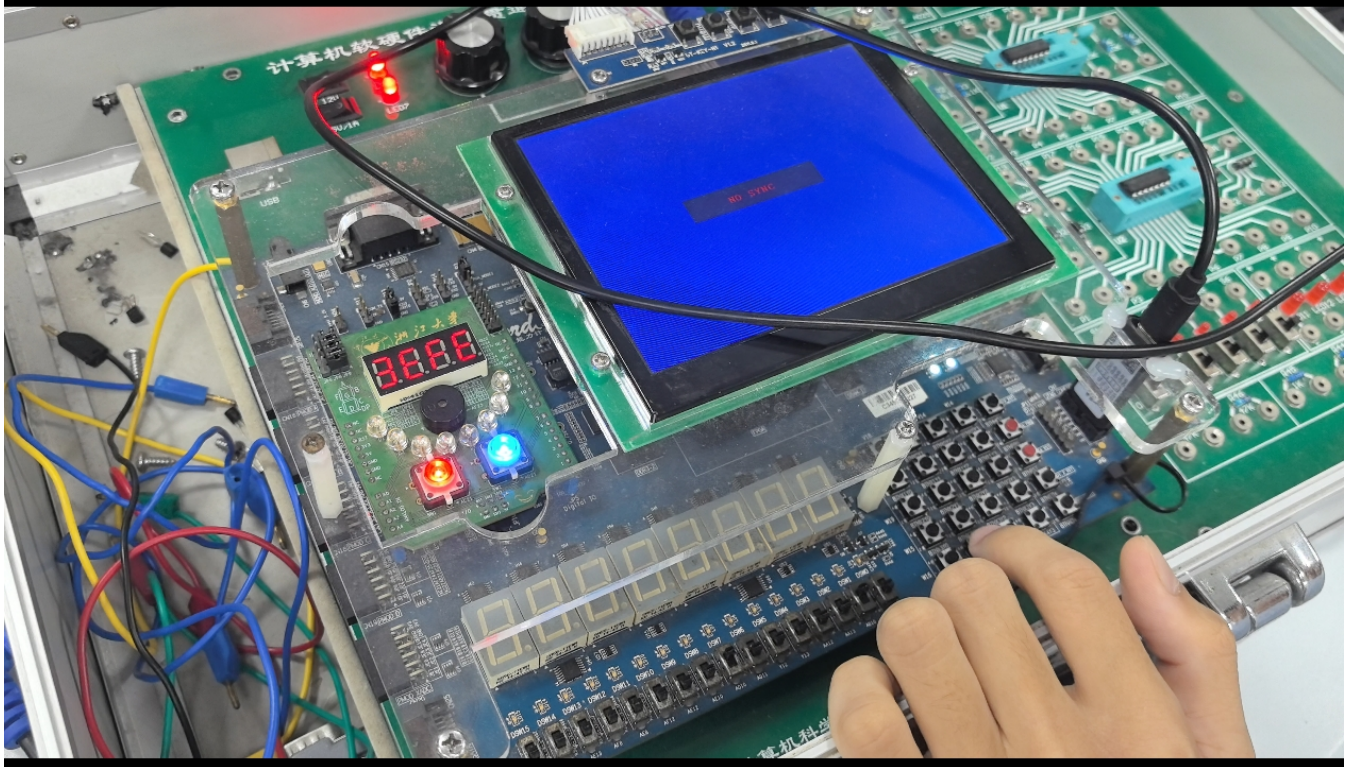
NO SYNC

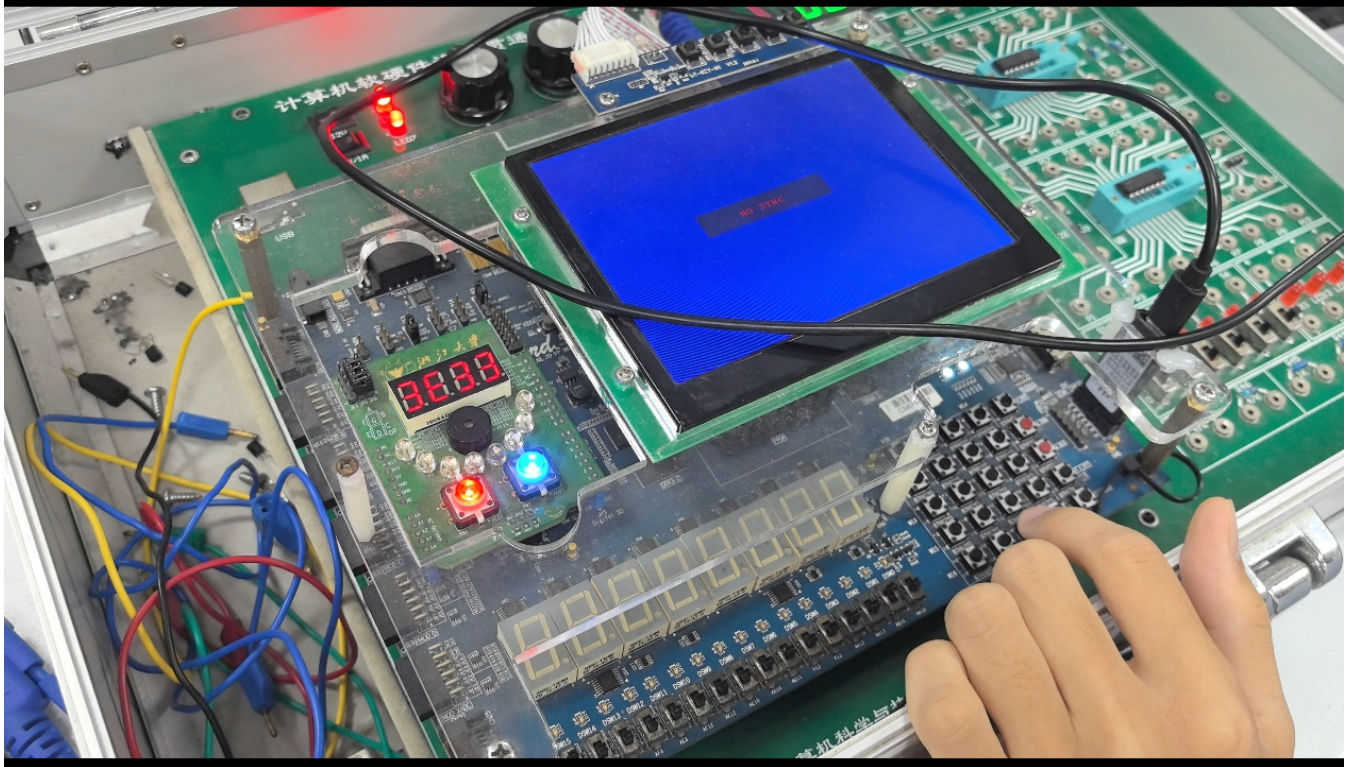

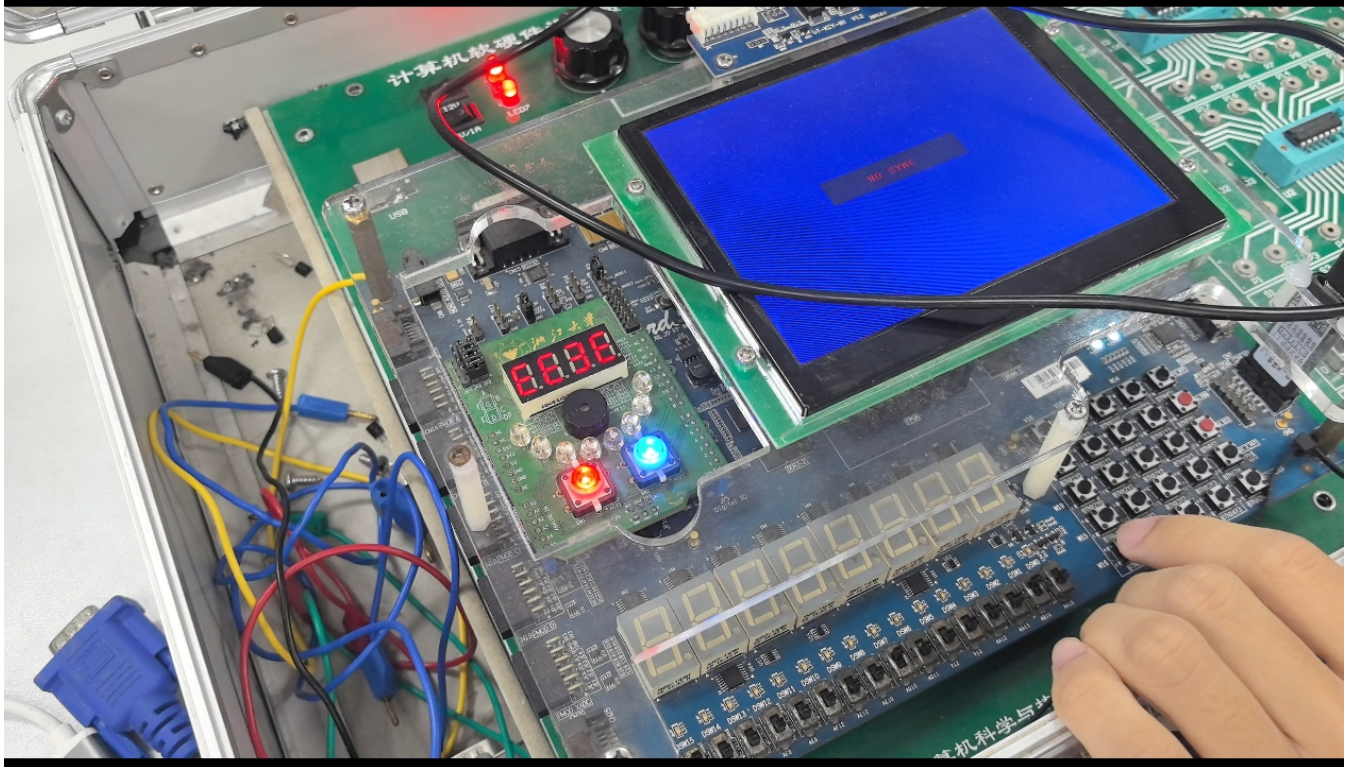
NO SYNC

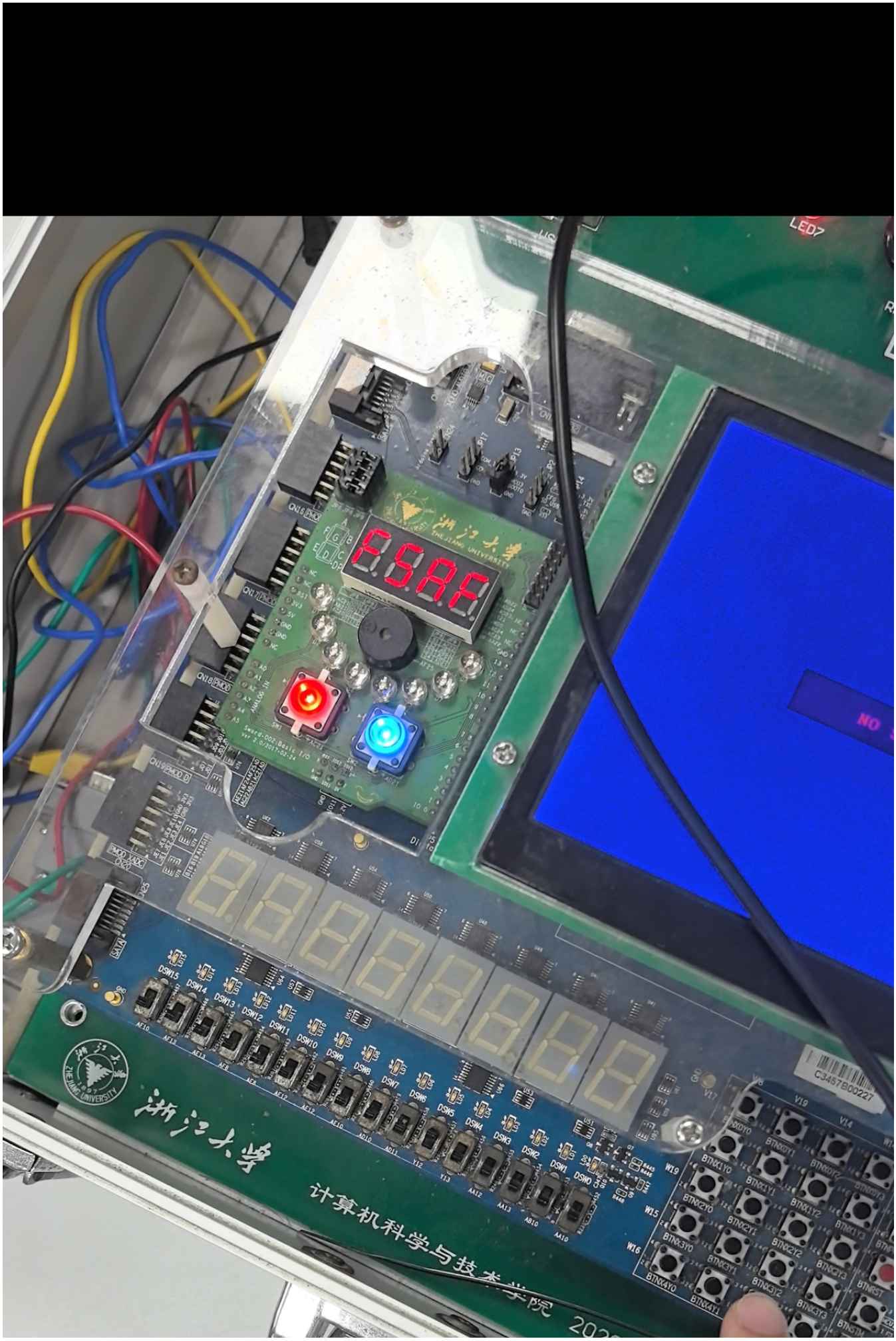
浙江大学
计算机科学与技术学院

> *对图片的一些解释：*

步骤	SW[15]	SW[8:7]	SW[0]	SW[1]	按键	结果
1：A 清 0	0	00	0	0	BTN3	A=0
2：A 加到 3	0	00	0	0	BTN3×3	A=3
3：B 减到 E	0	00	0	1	BTN2 多次	B=E
4：A→C	1	00	0	0	BTN1	C=3
5：B→A	1	01	0	0	BTN3	A=E

最后一张图片为 A - B 传到 C。

四、实验结果分析

本次实验通过**寄存器传输原理**完成计数器、多路选择器总线传输、ALU联动数据传输三项任务，经仿真波形验证与开发板下载测试，所有功能均达到预期，结果分析如下：

1. **任务1：寄存器传输计数器功能正常**

- 仿真与上板均实现**SW[15]=1强制清零**、**SW[0]=0自增**、**SW[0]=1自减**，按键每按一次寄存器稳定更新一次。
- Load信号为单周期脉冲，寄存器仅在时钟上升沿更新，无毛刺与误触发，时序逻辑正确。
- 数码管按顺序显示A、A1、A_IN、0，数值变化与操作完全对应，无显示错乱。

2. **任务2：多路选择器总线传输稳定可靠**

- **双模式切换正常**：SW[15]=0时A/B计数、C清零；SW[15]=1时寄存器间通过总线互传。
- 总线选择准确：SW[8:7]可正确选中A/B/C/0输出到总线，目标寄存器能稳定加载总线数据。
- 多寄存器独立控制：BTN[3]/[2]/[1]分别控制A/B/C更新，互不干扰，无数据冲突。

3. **任务3：ALU与寄存器传输综合功能达标**

- ALU可正常完成A、B寄存器的算术/逻辑运算，结果正确输出至C寄存器。
- 保留计数与总线传输功能，模式切换无逻辑冲突，数据通路完整。
- 数码管同步显示A、B、C、Bus，运算与传输结果直观可测。

4. **整体硬件与时序表现**

- 按键消抖、时钟分频模块工作稳定，无按键抖动、时钟漂移问题。
- 采用Load反馈控制寄存器，避免门控时钟带来的时序风险，电路鲁棒性强。
- 共享总线架构硬件开销小，符合寄存器传输设计的资源优化原则。

综上，三项任务的仿真波形与板级验证结果一致，电路逻辑、时序、功能均满足实验要求，成功实现寄存器存储、数据传输、运算处理的完整流程。

五、讨论与心得

- **门控时钟 vs Load反馈控制**：门控时钟易产生时钟毛刺与时序违规，Load反馈控制保持时钟连续，更适合FPGA设计，是本次实验的关键优化点。
- **共享总线的优缺点**：多路选择器总线大幅减少硬件资源，但仅支持串行传输，无法实现多寄存器并行数据交换，适用于低成本、低速场景。
- **Load信号生成要点**：必须检测按键上升沿并生成单周期脉冲，过长或过短都会导致寄存器误更新，消抖与时序同步是核心。
- **ALU与寄存器联动**：将运算结果直接接入寄存器输入，可快速实现“存储→运算→回存”的闭环，是数字系统数据通路的典型设计思路。

通过本次实验，我完整掌握了**寄存器传输级（RTL）设计**的核心思想，对数字系统“数据通路+控制单元”的架构有了直观理解。从模块级到系统级，学会将寄存器、加减法器、MUX、ALU、显示模块分层封装再整合，提升了复杂数字电路设计能力。同时强化了时序意识，深刻认识时钟连续性、Load信号脉冲宽度、上升沿触发等规则的重要性。工程实践上熟练使用Vivado完成仿真、综合、实现与下载，掌握SWORD开发板调试方法，提升硬件验证与问题排查能力。设计思维上理解“用最少硬件实现功能”的优化思路，体会总线结构在数字系统中的广泛应用价值。

本次实验是从基础逻辑到复杂数字系统设计的重要过渡，为后续CPU、计算机组成原理等课程学习打下了扎实的硬件设计基础。

浙江大学 计算机科学与技术学院

COLLEGE OF COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY

ZHEJIANG UNIVERSITY